
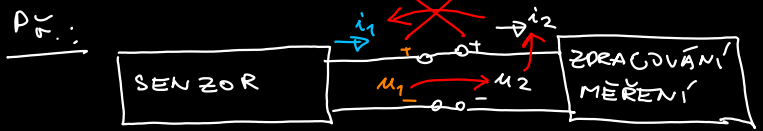





AKTIVOVANÁ (AKTIVNÍ) VAZBA

Připomenutí: výkonová vazba je obousměrná



Někdy ale chceme jednosměrnou vazbu

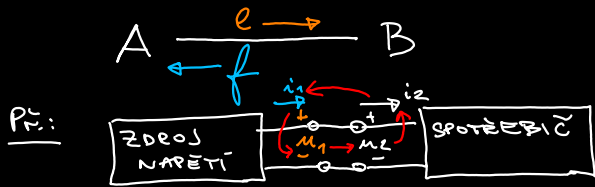

Napětím řízený zdroj napětí:

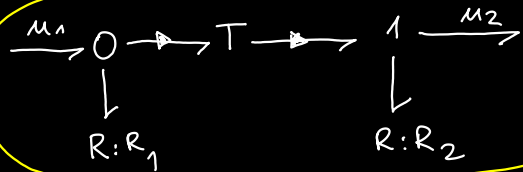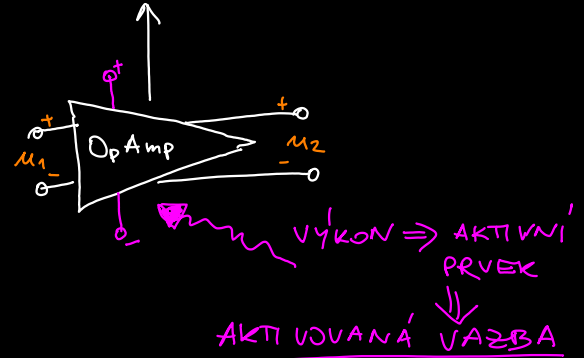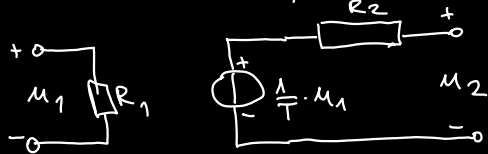

Provedem řízený zdroj proudu:

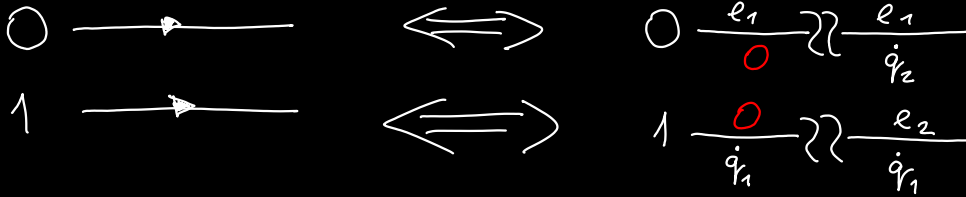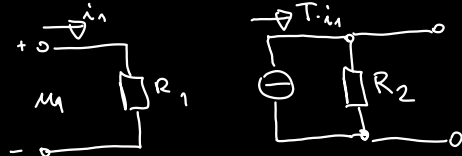

Příklad hydraul.

